

Digitaltechnik & Rechnersysteme

Spezielle Schaltnetze, Arithmetik

Martin Kumm



WiSe 2025/2026

Probeklausuren online



Teil 1 der 1. Probeklausur ist nun online

Dieser kann als Selbsttest verwendet werden (Musterlösung ist online).

Bitte nicht selbst betrügen: Erst nach der eigenen Lösung in die Musterlösung schauen!

Eigene Aufgabe im 7. Übungsblatt



Im 7. Übungsblatt sollen Sie eine »Eigene Aufgabe« erstellen

Hier sollen Sie eine eigene kombinatorische Problemstellung überlegen welche mit den eingeführten *Tools* (Wahrheitstabelle, KV-Diagramm, etc.) bearbeitet und über einen alternativen Rechenweg überprüft werden soll.

Die Lösung soll per Moodle geteilt werden (extra Übungsmaterial)

Wenn genügend Aufgaben zusammenkommen werde ich eine davon in der Klausur abfragen (nach Ankündigung!) 😊

Was bisher geschah...




- Definitionen: Primimplikant, KPI, API, REPI
 - KPI: Enthält mindestens eine 1 die von keinem anderen Primimplikanten überdeckt wird
 - API: Alle 1en werden von KPIs überdeckt
 - REPI: Alle anderen
- Minimierung mit KV-Diagrammen
 - KPI werden immer benötigt
 - API werden nie benötigt
 - Aus REPIs muss eine geschickte Auswahl getroffen werden
- Don't cares
 - Vereinfachungsmöglichkeit im KV-Diagramm wenn Ausgabewert für bestimmte Eingabe egal (*don't care*) ist

Beispiel aus letzter Vorlesungsaufgabe




Angewandte Informatik

Markieren Sie alle Primimplikanten.

 

Alle KPIs sind nötig sowie einer der beiden REPIs.

Die Macht der Abstraktion

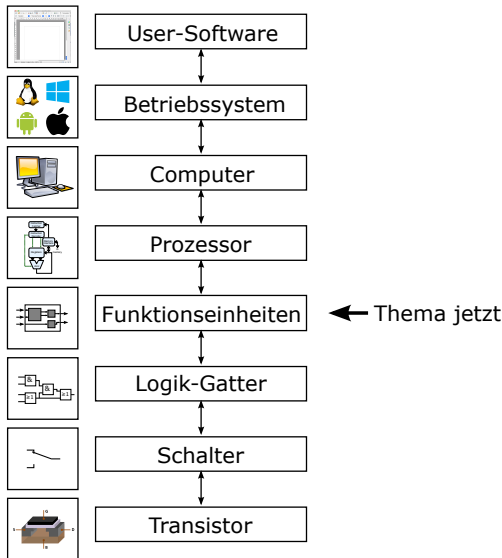

Inhalte



Angewandte Informatik

- 1 Wrap-Up
- 2 MUX
- 3 Decoder
- 4 Addition/Subtraktion
 - Grundlegende Addition
 - Ripple-Carry Addierer
 - Grundlegende Subtraktion
- 5 Multiplikation
- 6 Arithmetisch-logische Einheit (ALU)

Multiplexer (MUX)




Angewandte Informatik

Ein 2 : 1 Multiplexer (MUX) kann 2 Eingänge auf einen Ausgang schalten

Gesteuert wird dies über einen Steuer-Eingang (*Select*)

 Funktionsweise: Wenn der Select-Eingang $s = 0$, wird Eingang 0 durchgeschaltet, wenn $s = 1$, wird Eingang 1 durchgeschaltet.




Anwendungsgebiete: Programmierbare (Rechner-)verbindungen

Multiplexer (MUX)



Funktionsweise: Wenn der Select-Eingang $s = 0$, wird Eingang 0 durchgeschaltet, wenn $s = 1$, wird Eingang 1 durchgeschaltet.

Schaltsymbol:

 

Wahrheitstabelle:

s	a	b	y
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	1
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	1	1

$$\text{KDNF: } y = \bar{s} a \bar{b} + \bar{s} a b + s \bar{a} b + s a b$$

Multiplexer



Vereinfachung:


$$\begin{aligned}y &= \bar{s} a \bar{b} + \bar{s} a b + s \bar{a} b + s a b \\&= \bar{s} a (\bar{b} + b) + s b (\bar{a} + a) \\&= \bar{s} a \underbrace{(\bar{b} + b)}_{=1} + s b \underbrace{(\bar{a} + a)}_{=1} \\&= \bar{s} a + s b\end{aligned}$$

Multiplexer



s	a	b	y
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	1
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	1	1

KV-Diagramm:


 


$$y = \bar{s}a + sb$$

2 : 1 Multiplexer Symbol




Angewandte Informatik

  

Allgemeiner Multiplexer



 Bei $m = 2^n$ Eingängen werden n Steuerleitungen für die Auswahl benötigt.



Die Ein/Ausgabe kann hier auch mehr Bits/Datenwörter umfassen.

Decoder



Schaltnetz, das n Eingänge auf 2^n Ausgänge abbildet.

Schaltet für jede Eingangskombination genau einen Ausgang auf 1
(auch *one hot* code genannt)

Allgemein können Ausgangsseitig weniger als 2^n Ausgänge
vorgesehen sein: $m \leq 2^n$ bei n -zu- m -Decodern

Beispiel: 3 : 8 Decoder




Wahrheitstabelle zum 3 : 8 Decoder:


Index	<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	M_0	M_1	M_2	M_3	M_4	M_5	M_6	M_7
0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0
2	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0
3	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0
4	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
5	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
6	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0
7	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1

Ausgang i entspricht Minterm M_i .

3 : 8 Decoder Schaltbild & Symbol

 

Realisierung

 

Symbol

Grundlegende Addition



- Betrachten wir die Addition zweier ganzer Zahlen
 $X = 1010111100_2$ und $Y = 1010010_2$ ($700_{10} + 82_{10}$):

$$\begin{array}{r} X \quad 1010111100_2 \\ + Y \quad +0001010010_2 \\ \hline = S \quad = 1100001110_2 \end{array}$$


- Das Bit s_i (i -te Bit von S) hängt ab von x_i , y_i und vom aktuellen Übertragsbit c_i (Carry)
- Das nächste Übertragsbit c_{i+1} hängt ebenfalls ab von x_i , y_i und vom aktuellen Übertragsbit c_i
- Beides sind Boolesche Funktionen mit je drei Eingängen
- Die technische Funktionseinheit dieser Funktionen wird **Volladdierer** (VA) (engl. *full adder* (FA)) genannt

AI | Angewandte Informatik

Volladdierer



 Der **Volladdierer (VA)** abstrahiert die beiden Funktionen in einem Element



$$S_i = x_i \oplus y_i \oplus C_i$$

$$C_{i+1} = x_i y_i + x_i C_i + y_i C_i$$


Ohne Carry-In ($c_i = 0$) wird aus dem VA ein Halbaddierer (HA):

$$s = x_i \oplus y_i \text{ und } c_o = x_i y_i.$$

Ripple-Carry Addierer

Ripple-Carry Addierer

 - Durch die Weiterschaltung der Überträge zu höherwertigen VAs gelangt man zum Ripple-Carry-Addierer (RCA).
- Direkte Umsetzung der »Papier und Bleistift« Methode.
- Der VA für das LSB (rechts) kann durch einen HA ersetzt werden, wenn kein Carry-Eingang nötig ist.



Grundlegende Subtraktion



Angewandte Informatik

Wie funktioniert die Subtraktion?

Die Subtraktion wird über eine Addition mit dem Zweierkomplement realisiert: $D = X - Y = X + (-Y)$


Beispiel: $700_{10} - 82_{10}$ ($X = 01010111100_2$, $Y = 1010010_2$):

$$\begin{array}{r} \overline{Y} \quad 11110101101 \\ +1 \quad \quad \quad 1 \\ \hline -Y = \quad 11110101110 \\ \\ X \quad \quad 01010111100 \\ +(-Y) \quad +11110101110 \\ \hline = D \quad = 1|01001101010 \end{array}$$

- Überträge werden im Zweierkomplement ignoriert!
- Alle Zahlen (auch Ergebnis) müssen gleiche Wortbreite haben!
- Alle Zahlen (auch Ergebnis) müssen auch darstellbar sein!

Ripple-Carry Addierer/Subtrahierer

 Für die Subtraktion wird das Komplement gebildet und über das Carry-In eine Eins hinzuaddiert.



Ein umschaltbarer Addierer/Subtrahierer lässt sich über XOR-Gatter realisieren (als steuerbarer Inverter).

Moderne Addition



Angewandte Informatik

Der Ripple Carry Addierer ist die einfachste Addiererschaltung, leider auch die langsamste.

Durch die Weiterreichung der Überträge an die nächste Stelle müssen in einem n -Bit Addierer insgesamt n Volladdierer durchlaufen werden.

In modernen Addierern wird daher versucht Überträge
»vorausschauend« zu berechnen (sog. *Carry-Look-Ahead*)

⇒ Bei Interesse sehen wir uns wieder im Modul
»Computerarithmetik« im Master AI! 😊

Multiplikation mit binären Zahlen



Angewandte Informatik

Die Multiplikation wird auf bitweise Multiplikation mit anschließender bitverschobener Summation reduziert:

$$P = X \times Y = \underbrace{\sum_{i=0}^{n-1} x_i 2^i}_{=X} \times Y$$

Beispiel $n = 4$: $P = x_0 2^0 Y + x_1 2^1 Y + x_2 2^2 Y + x_3 2^3 Y$

Beispiel: $0111_2 \times 1101_2 = 7_{10} \times 13_{10} = 91_{10} (= 1011011_2)$

$$\begin{array}{rcl} x_0 2^0 Y & = 1 \times 2^0 \times 13_{10} & = 1101_2 \\ x_1 2^1 Y & = 1 \times 2^1 \times 13_{10} & = +11010_2 \\ x_2 2^2 Y & = 1 \times 2^2 \times 13_{10} & = +110100_2 \\ x_3 2^3 Y & = 0 \times 2^3 \times 13_{10} & = +000000_2 \\ \hline & & = 1011011_2 \end{array}$$

Vorlesungsaufgabe




Angewandte Informatik

Berechnen Sie das Ergebnis der Binären Multiplikation aus:

$$9_{10} \times 5_{10} = 1001_2 \times 101_2 (= 45_{10} = 101101_2)$$

Ripple Carry Array Multiplizierer

 

Moderne Multiplizierer



Der Ripple Carry Array Multiplizierer ist einer der einfachsten Multiplizierer aber leider auch der langsamste

Viele Logikstufen müssen hier verarbeitet werden um das Ergebnis zu erzeugen

In modernen Multiplizierern werden die Teilprodukte als auch deren Summation weitestgehend parallel berechnet

⇒ Bei Interesse sehen wir uns wieder im Modul

»Computerarithmetik« im Master AI! 😊

Arithmetisch-logische Einheit I



Angewandte Informatik

Die Arithmetisch-logische Einheit (engl. *Arithmetic Logic Unit*, **ALU**) ist die Recheneinheit einer CPU

Sie fasst die arithmetischen und logischen Operationen in einer Einheit zusammen

Arithmetische Operationen sind u.A.

- Addition, Subtraktion
- Vergleichsoperation
- Multiplikation
- Division

Logische Operationen sind u.A.

- UND, ODER, NICHT, XOR (Bitweise für ein ganzes Wort)
- Bitverschiebungen nach rechts oder links

Arithmetisch-logische Einheit II




Angewandte Informatik

Die ALU ist rein kombinatorisch.


Die ALU hat i.d.R.

 - zwei Operanden-Worte (A und B , je n Bit)
- ein Ergebnis-Wort (R , n Bit)
- ein Steuereingang zur Auswahl der Operation (O , m Bit)



Ggf. existieren noch weitere
Ein-/Ausgaben wie z.B. Überträge

Aufbau einer ALU

 

o_2	o_1	o_0	Operation	R
0	0	0	+	$A + B$
0	0	1	-	$A - B$
0	1	0	\times	$A \times B$
0	1	1	UND	$A \wedge B$
1	0	0	ODER	$A \vee B$
1	0	1	XOR	$A \oplus B$
1	1	-	keine	-