

# Digitaltechnik & Rechnersysteme

## Latches und Flipflops

Martin Kumm

**Hochschule Fulda**  
University of Applied Sciences



Angewandte Informatik


WiSe 2022/2023

# Was bisher geschah...

- Arithmetisch-logische Einheit / *Arithmetic Logic Unit* (ALU)
  - Fasst arithmetische und logische Operationen in einer Einheit zusammen
  - Das Rechenwerk eines Prozessors
- Schaltwerke (asynchrone Automaten)
  - Schaltwerke = Schaltnetze mit Rückkopplungen
  - Dadurch interner Zustand
  - Ermöglicht Speicherverhalten
  - Beschreibung zur Zustandsübergangs- und Ausgangsfunktion
  - Beschreibung zur Zustandsübergangs- und Ausgangstabelle
  - Darstellung durch Zustandsübergangsdiagramm
  - Unterscheidung Moore und Mealy Automaten
- Schaltwerkanalyse
  - Analyse durch Auftrennen der Rückkopplungen
 
# Schaltwerke

Allgemeines Blockschaltbild eines Schaltwerks:



**MEALY-Automat:** Allgemeine Form


**MOORE-Automat:** AF hängt nur von aktuellem Zustand ab.

Analyse: **Rückkopplungen auftrennen**


Beschreibung über:

- **Zustandsübergangs-** und **Ausgangstabelle/-funktion**
- **Zustandsübergangsgraph**


# Beispiel (aus Vorlesungsaufgabe)

 

$q^t$	$x$	ZÜF	AF
		$q^{t+\tau}$	$y$
0	0	1	0
0	1	0	0
1	0	0	0
1	1	1	1

 

Notation:

 


# Inhalte

---

- 1 Wrap-Up
- 2 RS-Latch
- 3 Synchrone Speicher
- 4 Taktpegelgesteuerte Speicher
- 5 Taktflankengesteuerte Speicher
- 6 Weitere FF-Typen
  - JK-Flipflop
  - T-Flipflop
- 7 Synchrone Zustandsautomaten

 
# Speichern einer binären Variablen

Ein sog. RS-Latch lässt sich aus zwei rückgekoppelten NOR-Gliedern realisieren:




⇒ Zur Analyse werden so lange Rückkopplungen aufgetrennt bis ein Schaltnetz entsteht.


# Analyse der Funktionsweise

 

 Daraus ergibt sich ein gewöhnliches Schaltnetz:



# Analyse der Funktionsweise

 

Funktion der Schaltung:

$$\begin{aligned}
 p &= \overline{s + q^t} = \bar{s} \bar{q}^t \\
 q^{t+\tau} &= \overline{r + \overline{(s + q^t)}} \\
 &= \bar{r} (s + q^t) \\
 &= \bar{r} s + \bar{r} q^t
 \end{aligned}$$


Zustandsübergangstabelle:

$q^t$	$r$	$s$	$q^{t+\tau}$	$p$
0	0	0	0	1
0	0	1	1	0
0	1	0	0	1
0	1	1	0	0
1	0	0	1	0
1	0	1	1	0
1	1	0	0	0
1	1	1	0	0




# Zustandsdiagramm des RS-Latch

$q^t$	$r$	$s$	$q^{t+\tau}$	$p$
0	0	0	0	1
0	0	1	1	0
0	1	0	0	1
0	1	1	0	0
1	0	0	1	0
1	0	1	1	0
1	1	0	0	0
1	1	1	0	0

 

Alternativ:

 

Notation:



Hinweis: Hier steht  $\gg\ll$  für *don't care*.

Beispiel: Eine Transition mit  $rs = -0$  wird aktiv sobald  $s = 0$  ist, unabhängig von  $r$ . Sie reagiert also auf  $rs = 00$  und  $rs = 10$ .

# Verhalten des RS-Latch

	$q^t$	$r$	$s$	$q^{t+\tau}$	$p$	Bemerkung
0	0	0	0	0	1	speichern (0)
1	0	0	1	1	0	setzen
2	0	1	0	0	1	rücksetzen
3	0	1	1	0	0	(rücksetzen)
4	1	0	0	1	0	speichern (1)
5	1	0	1	1	0	setzen
6	1	1	0	0	0	rücksetzen
7	1	1	1	0	0	instabil

- Speicherung: stabile Zustände, mit  $q^{t+\tau} = q^t \Rightarrow$  Zeilen 0, 4
- Setzen: mit  $s = 1 \rightarrow q = 1 \Rightarrow$  Zeilen 1 und 5
- Rücksetzen: mit  $r = 1 \rightarrow q = 0 \Rightarrow$  Zeilen 2 und 6

# Übergangstabelle RS-Latch

Übergangstabelle (verkürzt):



$r$	$s$	$q^{t+\tau}$	
0	0	$q^t$	speichern
0	1	1	setzen
1	0	0	rücksetzen
1	1	–	nicht zulässig

Wegen möglicher Instabilität  
ist  $r = s = 1$  meist verboten!



$r$  = reset,  $s$  = set

Da  $p = \bar{q}$  für stabile Zustände gilt, wird der 2. Ausgang als  $\bar{q}$  bezeichnet

  Das RS-Latch ist ein Element mit **zwei stabilen** Zuständen, auch **bistabiler** Speicher genannt.



# RS-Latch Timing

  

Vorlesungsaufgabe: Ermitteln Sie das Timing-Diagramm der Signale  $q$  und  $q'$  (für  $q = 0$  zum Zeitpunkt  $t = 0$ ).

# Synchrones Schaltverhalten

**Problem:** Jede Änderung am Eingang eines Latches wird **sofort** übernommen!

Wenn mehrere Bits gespeichert werden sollen, können Laufzeitunterschiede unterschiedliche (Zwischen-)Zustände bewirken.

Um solche Effekte zu verhindern, wird ein **Takt**signal (engl. *clock*) eingeführt, das durch regelmäßige (periodische) Wechsel zwischen 0 und 1 Zeitpunkte festlegt, zu denen Zustandswechsel erfolgen können.

Man spricht dann von **synchronem** Schaltverhalten (im Gegensatz zum bisherigen **asynchronen** Schaltverhalten).

# Taktpegel- und Taktflankensteuerung

**Taktpegelsteuerung** (Taktzustandssteuerung): Eingangsvariablen und Takt werden konjunktiv verknüpft

⇒ Eingänge wirken nur, während Takt 1 ist (relativ lange).

⇒ Speicherelemente werden als **Latch** bezeichnet

**Taktflankensteuerung**: Zustandsänderungen (Auswertung) nur bei den Flanken (0→1 Wechsel oder 1→0 Wechsel) möglich.


⇒ Speicherelemente werden als **Flipflop** bezeichnet

# Pegel- und Flankensteuerung


Durch Invertieren des Taktsignals kann auch eine Reaktion auf den Low-Pegel des Taktes bzw. 1→0 Taktflanke erreicht werden.

0→1 Übergänge des Takts werden als **Vorderflanke**, **steigende Flanke** oder **positive Taktflanke** bezeichnet.

 1→0 Übergänge des Takts werden als **Rückflanke**, **fallende Flanke** oder **negative Taktflanke** bezeichnet.



# Taxonomie von Schaltwerken

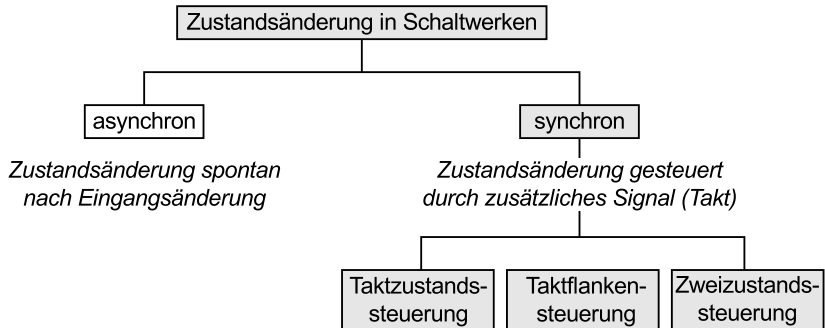




 
# RS-Latch mit Taktpiegelsteuerung I

Die Eingänge  $r$  und  $s$  werden jeweils durch ein UND-Glied mit dem Takt  $c$  (für „clock“) verknüpft.

- Zusätzlicher **Takteingang**  $c$ 
    - UND-Verknüpfung von  $c$  mit  $s$  und  $r$
- $s$  und  $r$  werden nur ausgewertet, wenn Taktimpuls vorliegt



Schaltsymbol:

 

# RS-Latch mit Taktpegelsteuerung II

Vereinfachte Übergangstabelle:

$c$	$r$	$s$	$q^{t+1}$	
0	–	–	$q^t$	speichern
1	0	0	$q^t$	speichern
1	0	1	1	setzen
1	1	0	0	rücksetzen
1	1	1	–	nicht zulässig

⇒ Durch die Takt-Steuerung wird es unnötig, **zwei Eingänge** für das Setzen und Rücksetzen zu verwenden.

⇒ Setzen/Rücksetzen lässt sich aus einer Datenleitung  $d$  ableiten  
→ D-Latch

# D-Latch mit Taktpegelsteuerung



Set und reset lässt sich einem Datensignal  $d$  ableiten:

$$s = d$$

$$r = \overline{d}$$

Somit wird bei  $d = 1$  das Latch mit jedem Taktpuls gesetzt, für  $d = 0$  mit jedem Taktpuls zurückgesetzt.


Schaltsymbol:

  

 
# Taktflankengesteuertes D-Flipflop

Die Eigenschaft des getakteten D-Latches, während der aktiven Taktphase den Eingang transparent auf den Ausgang durchzuschalten, ist unerwünscht (sehr langer Zeitraum).

Durch Hintereinanderschalten zweier taktpegelgesteuerter D-Latches erhält man ein flankengesteuertes D-Flipflop:




# Taktflankengesteuertes D-Flipflop

 


Das erste Flipflop übernimmt ein Eingangssignal während der aktiven Taktphase, das zweite Flipflop hält zur gleichen Zeit seinen Inhalt unverändert. Beim 0→1-Übergang des Taktsignals wird das erste Flipflop gesperrt, während das zweite dessen Inhalt übernimmt.

# Taktflankengesteuertes D-Flipflop

 


Beispiel-Timing:

 
 
# Flankengesteuertes D-Flipflop

Das Schaltsymbol eines D-Flipflop sieht folgendermaßen aus:



Dabei zeigt das **unausgefüllte Dreieck** an, dass es sich um ein **positiv** flankengesteuertes Flipflop handelt. Eine Invertierung des Eingangs bzw. alternativ ein **ausgefülltes Dreieck** bezeichnen eine Steuerung mit der **negativen** Flanke.

# Funktion des D-Flipflops

Übergangsfunktion:  $q^{t+1} = d$  für  $c = 0 \rightarrow 1$

Übergangstabelle:

$d$	$q^{t+1}$
0	0
1	1



# JK-Flipflop

Beim RS-Flipflop war die Eingangskombination  $r = s = 1$  nicht erlaubt.

Durch Festlegung eines definierten Verhaltens für  $r = s = 1$ , nämlich der Wechsel des Zustands, erhält man aus dem RS-Flipflop ein **JK-Flipflop**.

Ein Gerücht besagt, das JK-Flipflop wurde möglicherweise nach **Jack Kilby** benannt (Physik-Nobelpreis 2000 für „*Beitrag zur Entwicklung des Integrierten Schaltkreises (IC)*“).

In Wirklichkeit beruht der Name auf einer willkürlichen „Durchnummerierung“ der Eingänge verschiedener Flipflops mit Buchstaben durch Dr. Eldred Nelson (Hughes Aircraft) um 1968.

# Funktion des JK-Flipflops

Übergangstabelle:

$j$	$k$	$q^{t+1}$	
0	0	$q^t$	speichern
1	0	1	setzen
0	1	0	rücksetzen
1	1	$\bar{q}^t$	wechseln / toggeln

$$q^{t+1} = j\bar{q}^t + \bar{k}q^t \text{ für } c = 0 \rightarrow 1$$

# Toggle-Flipflop


Ein JK-Flip-Flop mit  $j = k = t$  führt zum **Toggle-Flipflop**: Für  $t = 1$  ändert sich der Zustand (toggle), für  $t = 0$  wird gespeichert.

Übergangstabelle:


$t$	$q^{t+1}$	
0	$q^t$	speichern
1	$\overline{q^t}$	togglen

$$q^{t+1} = t\overline{q^t} + \overline{t}q^t \text{ für } c = 0 \rightarrow 1$$


# Übersicht Flipflops

 


RS-Latch (Taktpegelsteuerung)

 


D-Latch (Taktpegelsteuerung)

 


RS-Flipflop (Taktflankensteuerung)

 


D-Flipflop (Taktflankensteuerung)

 

JK-Flipflop (Taktflankensteuerung)

 

T-Flipflop (Taktflankensteuerung)

 

# Komplexere Schaltwerke

Eine wichtige Schaltungsclass der Digitaltechnik bilden **endliche Zustandsautomaten**, im Englischen: *finite state machines* (FSM)


Einfache Zustandsautomaten mit wenigen Zuständen lassen sich durch Schaltwerke realisieren.

Bei mehreren Zustandsbits müssen Zustandswechsel verhindert werden bei denen sich mehr als ein Bit verändert. Ansonsten können fehlerhafte (Zwischen-)Zustände erreicht werden.

⇒ Diese lassen sich in asynchronen Schaltwerken nicht verhindern!

⇒ Für komplexere Automaten wird daher der Zustandsübergang immer mit FFs synchronisiert (⇒ synchroner Automat).


# Beispiel

 

Geht der Automat von 00  $\rightarrow$  11 über 01 oder 10?

$\Rightarrow$  Der Weg über 01 führt in eine Sackgasse!

# Lösung: Synchrone Zustandsautomaten

 

Durch das Hinzufügen eines synchronen Speichers in die Rückkopplung wird die taktsynchrone Änderung des Zustandsvektors erzwungen.

Taktperiode muss hierbei größer als die Laufzeiten der Zustandsübergangsfunktionen sein.

# Wahl des synchronen Speichers

Der taktsynchrone Speicher kann prinzipiell beliebigen Typs sein

Jedoch müssen i.A. entsprechende **Ansteuergleichungen** ermittelt werden, bei denen bestimmt wird, wie die Eingänge gesetzt werden müssen um ein Zustandsbit zu speichern.

Im Falle von D-Flipflops als Speicher vereinfachen sich die Ansteuergleichungen drastisch (Identität).

Im Weiteren werden ausschließlich synchrone Automaten mit D-Flipflops betrachtet.