

# Digitaltechnik & Rechnersysteme

## Rechnerarchitektur I

Martin Kumm

**Hochschule Fulda**  
University of Applied Sciences



Angewandte Informatik

WiSe 2022/2023

# Eigene Aufgabe in Klausur?

---



Es gab leider nur 4 Abgabe der »Eigenen Aufgabe«, daher wird keine Eigene Aufgabe in der Klausur erscheinen.

# Was bisher geschah... I

---



- Zeitverhalten Gatter
  - Jedes Einzelgatter hat eine gewisse Laufzeit
  - In einem Schaltnetz lässt sich die (worst-case) Gesamtverzögerung für jeden Pfad ermitteln
  - Der Pfad mit der größten Verzögerung wird als **längster Pfad** oder **kritischer Pfad** bezeichnet
- Zeitverhalten synchroner Schaltungen
  - In einer synchronen Schaltung bestimmt das langsamste Schaltnetz die Taktperiode bzw. Taktfrequenz

# Was bisher geschah... II

---




- Speicher
  - Register: Mehrere D-FFs um Datenwort zu speichern
  - Aufteilung von Daten- und Adressleitungen
  - Adressleitung wählt die Zeile aus, Datenleitungen werden in Spalte geschrieben
  - Unabhängige Schreib-/Leseports

# Zeitverhalten sync. Schaltungen



Synchrone Schaltung:

 


$$T_{\min} = t_{PD,FF} + t_{PD,\max} + t_{SU}$$

⇒ Die min. Taktperiode ergibt sich aus der Summe aus Setup- und Verzögerungszeit des Flipflops ( $t_{SU}$  und  $t_{PD,FF}$ ) sowie der Verzögerungszeit des Schaltnetzes ( $t_{PD,\max}$ )

$$f_{\max} = \frac{1}{T_{\min}}$$

# Funktionsweise Speicher

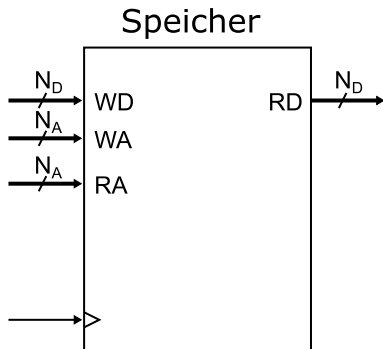

Adresse ( $N_A$ Bits)	Daten ( $N_D$ Bits)
000...000	Speicherzelle 1
000...001	Speicherzelle 2
000...010	Speicherzelle 3
⋮	
111...111	Speicherzelle $2^{N_A}$

**WD** und **RD**: Write- und Read-Data (Schreib-/Lese-Daten)

**WA** und **RA**: Write- und Read-Address (Schreib-/Lese-Adresse)

Mit  $N_A$  Adress-Bits lassen sich  $2^{N_A}$  Datenworte adressieren.

# Aufbau eines Speichers

---


Im RAM werden Speicherzellen als zweidimensionales **Array** mit  $2^{N_A}$  Zeilen zu je  $N_D$  Speicherzellen angeordnet.

Jede Zeile speichert ein Datenwort

Es entsteht ein  $2^{N_A} \times N_D$  Bit Speicher.

Werden Flipflops als Speicherstellen verwendet spricht man von einem **Registerfile**.


# 4×4 Bit Registerfile

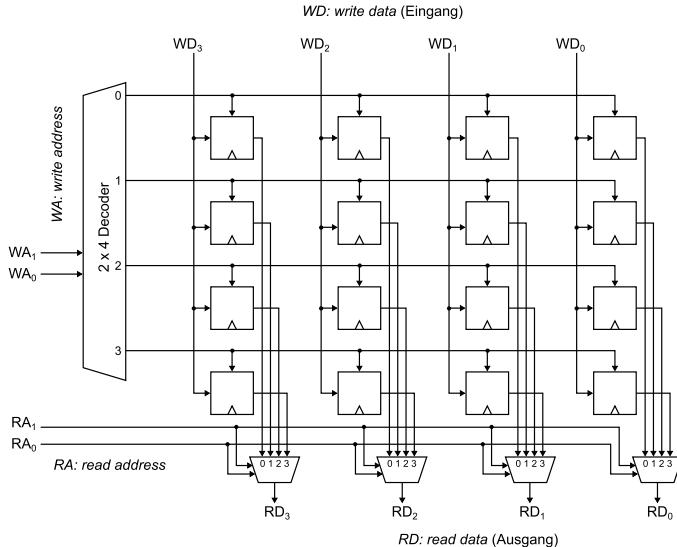

Alle FFs arbeiten mit dem gleichen Takt (nicht eingezeichnet)



# Zugriff Registerfile

 

Adresse für Lesen und Schreiben sind unabhängig

D.h. in jedem Takt kann in Register-Adresse *WA* geschrieben und von Register-Adresse *RA* gelesen werden


# Optimierte Speicherzelle (SRAM-Zelle)

Statt D-Flipflop als Speicherzelle wird eine stark vereinfachte Schaltung verwendet

Zwei rückgekoppelte Inverter bilden den Speicher

Diese können über Transistoren ausgelesen/gesetzt werden

 Synchronisierung mit Takt erfolgt außerhalb



# Statischer Speicher

---




Dieser Speicher wird **statischer** Speicher (*static RAM*, SRAM) genannt

Bei Registerfile ist i.d.R. schneller als SRAM

Speicherung bleibt bei beiden beliebig lange solange Betriebsspannung erhalten bleibt
 
# Dynamischer Speicher

Bei **dynamischen** Speicher (*dynamic RAM*, DRAM) wird jedes Bit in einem Kondensator gespeichert:



Dadurch sehr kompakt

Durch Leckströme muss dieser durch regelmäßiges Lesen und Schreiben aufgefrischt werden  $\Rightarrow$  Eigener Controller

# Überblick (Haupt-)Speicher

Allen Speicherkonzepten gemein ist die **Anordnung der Speicherzellen als Array**


Unterschiede bestehen in der **Art der Speicherzelle**:

Speicherzelle	Bezeichnung	Eigenschaften
Register	Registerfile	Sehr schnell, sehr aufwendig, $56..83 \mu\text{m}^2$ (i)
Rückgek. Inv.	SRAM	Schnell, weniger aufwendig, 4-6 Transistoren, $10..11 \mu\text{m}^2$ (ii)
Kondensator	DRAM	Langsam, wenig aufwendig, 1 Transistor, $0,7..1 \mu\text{m}^2$ (ii)


(i) Technologie: TSMC 180nm

(ii) Technologie: Infineon 200 nm

# Die Macht der Abstraktion

 

# Wiederholung: ALU – Der Rechenkern

 


$o_2$	$o_1$	$o_0$	Operation	$R$
0	0	0	+	$A + B$
0	0	1	–	$A - B$
0	1	0	$\times$	$A \times B$
0	1	1	UND	$A \wedge B$
1	0	0	ODER	$A \vee B$
1	0	1	XOR	$A \oplus B$
1	1	–	keine	–

🤔 Ok, das Teil kann Rechnen aber wohin mit den Ergebnissen?

⇒ Speicher

# Registerfile mit ALU

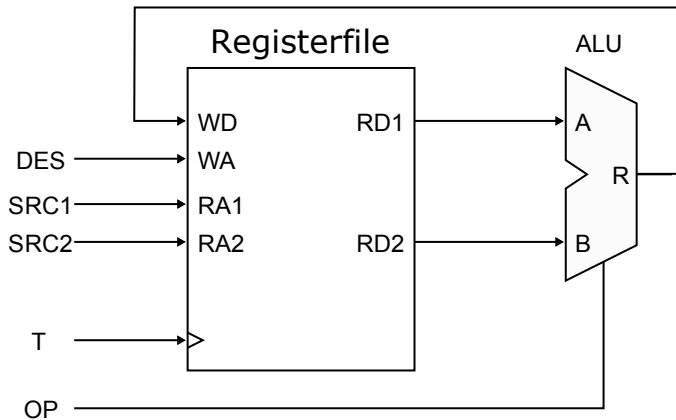

DES: Zielregister (Destination) des Ergebnisses


SRC1/2: Quellregister (Source) der beiden Argumente

OP: Operation (+, -, ×, etc.)




# Beispiel 1

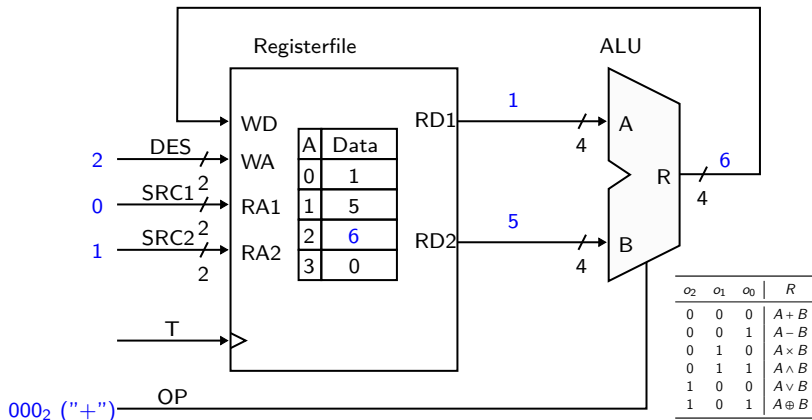Beispiel mit  $4 \times 4$  Bit Registerfile und 4 Bit ALU:




## Beispiel 2

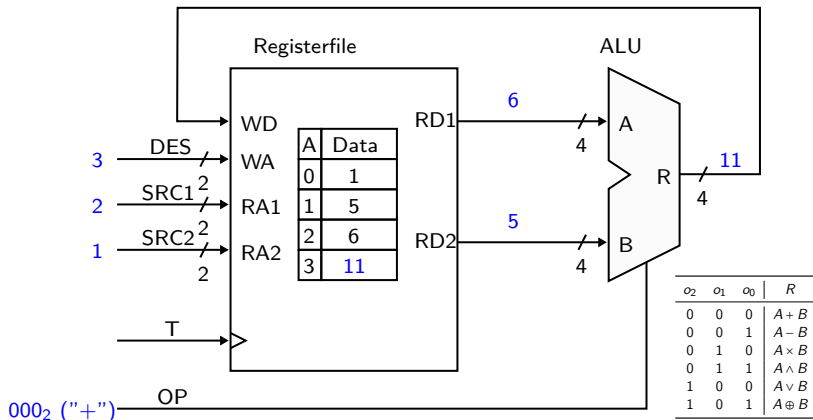Beispiel mit  $4 \times 4$  Bit Registerfile und 4 Bit ALU:


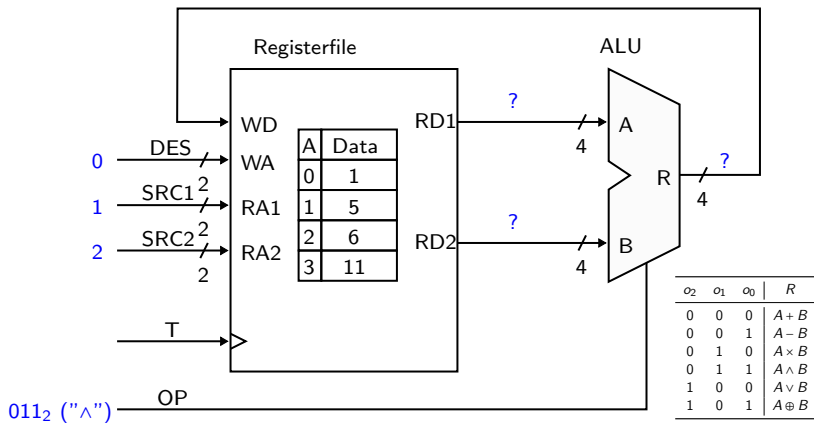
# Vorlesungsaufgabe

Wie lautet das Ergebnis  $R$  bei folgender Eingabe?  
Welches Register wird hierbei überschrieben?



# Maschinencode (OPCode)

Die Eingabe bestehend aus Befehl (OP), Quellregistern (SRC1, SRC2) und Zielregister (DES) bilden einen Prozessorbefehl

Dieser muss entsprechend codiert werden, z.B.:

OP			DES		SRC1		SRC2	
8	7	6	5	4	3	2	1	0


Zum Beispiel wird die Addition »Addiere Register 0 mit Register 1 und speichere in Register 2« abgekürzt zu:

`add r2,r0,r1`

Der *Maschinencode* dieses Beispiels lautet:

$\underbrace{\text{add}}_{=000_2} \underbrace{r2}_{=10_2}, \underbrace{r0}_{=00_2}, \underbrace{r1}_{=01_2} \Rightarrow 000100001_2$


# Befehl aus Beispiel 1

 

Der zugehörige Befehl lautet:

$$\underbrace{\text{add}}_{=000_2} \underbrace{r2}_{=10_2}, \underbrace{r0}_{=00_2}, \underbrace{r1}_{=01_2} \Rightarrow 000100001_2$$


## Befehl aus Beispiel 2

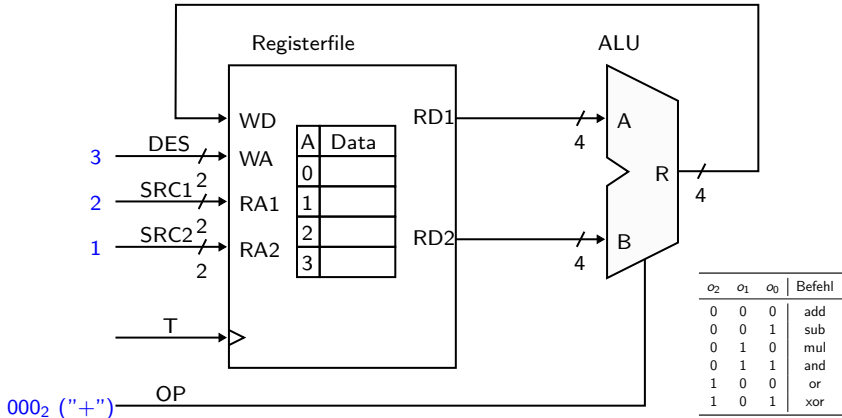

Der zugehörige Befehl lautet:

$$\underbrace{\text{add}}_{=000_2} \underbrace{r3}_{=11_2}, \underbrace{r2}_{=10_2}, \underbrace{r1}_{=01_2} \Rightarrow 000111001_2$$

# Befehl aus Vorlesungsaufgabe

 

Der zugehörige Befehl lautet:

# Registerfile mit ALU

Die 3 Beispiel-Befehle ergeben ein erstes Programm:

```
add r2,r0,r1
```

```
add r3,r2,r1
```

```
and r0,r1,r2
```

🤔 Ok, funktioniert, wenn ich jeden Takt einen neuen Befehl anlege.


🤔 Aber lässt sich das nicht automatisieren?

⇒ Speicher für Programm ⇒ Programmspeicher


 
# Programmspeicher

Programmspeicher ist im einfachsten Fall ein Nur-Lesespeicher (*read-only memory, ROM*):



Die »Speicherzellen« sind in diesem Fall Konstanten (0 oder 1).

# Programmspeicher

---




Wie lässt sich dieses Programm abrufen?

⇒ Zum Zeitpunkt 0 muss Adresse 0 abgefragt werden, zum Zeitpunkt 1 Adresse 1, zum Zeitpunkt 2 Adresse 2, ...

⇒ Wir brauchen einen Zähler!

# Programmzähler

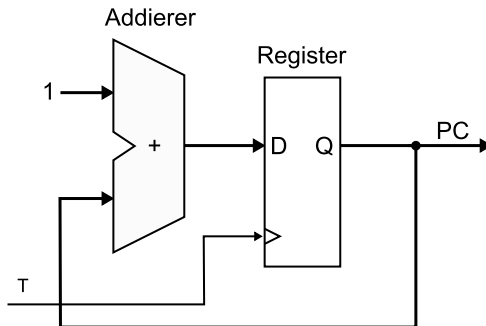


Moore-Automat mit Addierer als Zustandsübergangsfunktion!

Der Zähler erhöht den Programmzähler (*program counter*, PC) mit jedem Takt um 1.
 
# Minimal-Prozessor


Programmzähler wird verwendet um den Programmspeicher zu adressieren

Ausgabe vom Programmspeicher wird als OPCODE interpretiert und adressiert Registerfile und bestimmt ALU-Operation




# Minimal-Prozessor
 
## Simulation: Takt 0 (vor der 1. Taktflanke)




# Minimal-Prozessor

## Simulation: Takt 1

 

# Minimal-Prozessor

## Simulation: Takt 2

 

# Minimal-Prozessor

---



Was unser Minimal-Prozessor bisher kann:

- Ein lineares Programm »abspulen«
- Register können arithmetisch und logisch kombiniert werden

Was unser Minimal-Prozessor bisher **nicht** kann:

- Register können noch nicht initialisiert werden
- Sprünge oder Schleifen im Programmablauf
- Speicher limitiert auf Größe des Registerfiles

⇒ Wir müssen unseren Rechner um neue Befehle erweitern!