

Digitaltechnik & Rechnersysteme

Automatenentwurf

Martin Kumm

HOCHSCHULE FULDA
UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES



WiSe 2025/2026


Was bisher geschah...




- Schaltwerk eines RS-Latch
- Taktpiegelgesteuertes D-Latch
 - S und \bar{S} aus D und Takt ableiten
 - Vorteil: Ein Datenbit, gemeinsamer Takt für viele Bits
 - Nachteil: Speicherung nur halbe Taktperiode
- Taktflankengesteuertes D-Flipflop
 - Zwei D-Latches die sich abwechseln
 - Vorteil: Speicherung über volle Taktperiode
- JK-Flipflop und T-Flipflop

Übersicht Latches / Flipflops


RS-Latch

 


D-Latch (Taktpegelsteuerung)

 


D-Flipflop (Taktflankensteuerung)

 

JK-Flipflop (Taktflankensteuerung)

 

T-Flipflop (Taktflankensteuerung)

 

Komplexere Schaltwerke



Eine wichtige Schaltungsclassen der Digitaltechnik bilden **endliche Zustandsautomaten**, im Englischen: *finite state machines* (FSM)


Einfache Zustandsautomaten mit wenigen Zuständen lassen sich durch Schaltwerke realisieren.

Bei mehreren Zustandsbits müssen Zustandswechsel verhindert werden bei denen sich mehr als ein Bit verändert. Ansonsten können fehlerhafte (Zwischen-)Zustände erreicht werden.

⇒ Diese lassen sich in asynchronen Schaltwerken nicht verhindern!

⇒ Für komplexere Automaten wird daher der Zustandsübergang immer mit FFs synchronisiert (⇒ synchroner Automat).


Beispiel

 

Geht der Automat von 00 \rightarrow 11 über 01 oder 10?

\Rightarrow Der Weg über 01 führt in eine Sackgasse!

Lösung: Synchrone Zustandsautomaten

 

Durch das Hinzufügen eines synchronen Speichers in die Rückkopplung wird die taktsynchrone Änderung des Zustandsvektors erzwungen.

Wahl des synchronen Speichers



Der taktsynchrone Speicher kann prinzipiell beliebigen Typs sein

Jedoch müssen i.A. entsprechende **Ansteuergleichungen** ermittelt werden, bei denen bestimmt wird, wie die Eingänge gesetzt werden müssen um ein Zustandsbit zu speichern.

Im Falle von D-Flipflops als Speicher vereinfachen sich die Ansteuergleichungen drastisch (Identität).

Im Weiteren werden ausschließlich synchrone Automaten mit D-Flipflops betrachtet.

Asynchroner vs. synchroner Automat

  

Automatensynthese

Ausgehend von einer Problembeschreibung soll ein synchroner Automat entworfen werden, das diese Beschreibung realisiert. Ausgegangen wird meist von einer verbalen Aufgabenstellung.

Ablauf:

- ❶ Festlegung der Ein- und Ausgangsvariablen
- ❷ Festlegung ob Moore/Mealy-Automat
- ❸ Bestimmung der Anzahl der Zustände
- ❹ Ermittlung des Zustandsgraphen
- ❺ Zustandskodierung
- ❻ Bestimmung Zustandsübergangs- und Ausgangstabelle
- ❼ Ermittlung (minimaler) Übergangs- und Ausgangsfunktionen
- ❽ Erstellung des Schaltbildes aus Gattern und FFs

Beispiel: Eins-Detektor



Angewandte Informatik

Entwickeln Sie einen Automaten, der in einer Sequenz aus Binärziffern den Wechsel von einer Null auf eine Eins erkennt und daraufhin für einen Takt eine Eins ausgibt. Bei mehreren Einsen, die aufeinander folgen, soll der Automat lediglich für die erste Eins eine Eins ausgeben.

Beispiel:

Eingabe		0		0		1		0		0		1		1		0		1		1		1		1		0		0		0		0		1		0		0		1		1		
Ausgabe		0		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		1		0

Zustandsvariablen und -kodierung



Der Zustand lässt sich durch die Zustandsvariablen q_i beschreiben:

$$q^t = (q_0, q_1, \dots, q_i, \dots, q_{n-1}), \quad q^t \in B^n$$

Mindestanzahl erforderlicher Zustandsvariablen bei k Zuständen ist $n \geq \log_2 k$, n ganzzahlig.

Die Zuordnung der Zustände zu den Werten der Zustandsvariablen bezeichnet man als **Zustandskodierung**.

Die Zustandskodierung kann prinzipiell eine **beliebige** aber **eindeutige** Kodierung sein

Die Zustandskodierung hat Einfluss auf Komplexität und Laufzeit.

Zustandskodierung

Binärcodierung


- Jedem Zustand wird eine **Binärzahl** zugeordnet
- Kompakte Kodierung, erfordert wenige Flipflops
- Beispiel für 4 Zustände: 00, 01, 10, 11

One-Hot Codierung


- Jedem Zustand wird ein **Zustandsbit** zugeordnet
- Zu jedem Zeitpunkt ist immer genau ein Zustandsbit »1«.
- Beispiel für 4 Zustände: 0001, 0010, 0100, 1000
- Benötigt mehr Flipflops
- Zustandsübergangs- und Ausgangsfunktionen vereinfachen sich oft

Zustandscodierung


Zustandsdiagramm:

 

Zustandsdiagramm mit Zustandscodierung:

 


Notation:

 

Eins-Detektor als Moore-Automat

 Vorlesungsaufgabe: Bestimmen Sie die Zustandsübergangs- und Ausgangstabelle




q_1^t	q_0^t	E	q_1^{t+1}	q_0^{t+1}
0	0	0		
0	0	1		
0	1	0		
0	1	1		
1	0	0		
1	0	1		
1	1	0		
1	1	1		

q_1^t	q_0^t	A
0	0	
0	1	
1	0	
1	1	


Eins-Detektor als Moore-Automat

 Minimierung Zustandsübergangs- und Ausgangsfunktionen:




$$q_1^{t+1} = q_0^t E, \quad q_0^{t+1} = E, \quad A = \overline{q_1^t} q_0^t$$

Wdh.: Synchroner Zustandsautomat

 

Eins-Detektor als Moore-Automat

Schaltbild:

 


ZÜF: Zustandsübergangsfunktion

AF: Ausgangsfunktion

Simulation: Eins-Detektor (Moore)



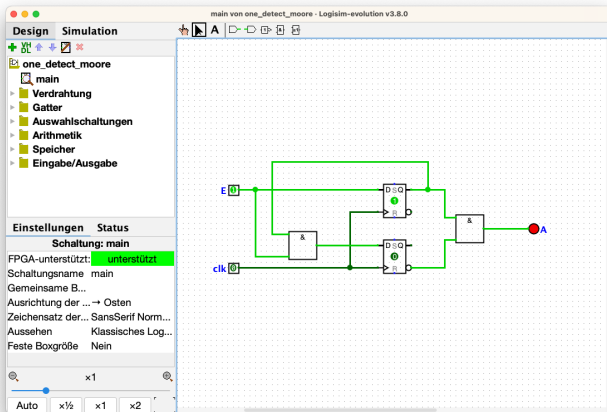
Bei Automaten bietet sich die Simulation an, um den Ablauf besser zu verstehen:




Eins-Detektor als Mealy-Automat



Zustandsdiagramm:

 


Zustandsdiagramm mit Zustandskodierung:

 

Eins-Detektor als Mealy-Automat

Zustandsübergangs- und Ausgangstabelle + Minimierung

q^t	E	q^{t+1}	A
0	0	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	1	1	0

 


$$q^{t+1} = E, o = \overline{q^t} E$$

Eins-Detektor als Mealy-Automat



Schaltbild:

 

ZÜF: Zustandsübergangsfunktion


AF: Ausgangsfunktion

Simulation: Eins-Detektor (Mealy)



Angewandte Informatik

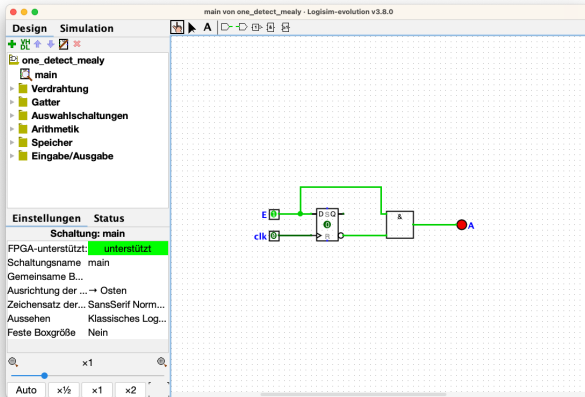Auch hier bietet sich die Simulation an, um den Ablauf besser zu verstehen:



Anmerkungen



Die Automatensynthese bietet ein mächtiges Werkzeug um Systeme mit Gedächtnis zu entwerfen

Die Automatensynthese ist ein kreativer Prozess. D.h. oft sind mehrere Iterationen notwendig um zur finalen Lösung zu kommen

Moore- und Mealy-Automaten führen je zu anderen Lösungen

Moore-Automaten benötigen oft mehr Zustände als Mealy-Automaten

Mod-4 Zähler mit enable

Im Folgenden entwickeln wir zusammen einen sog. Modulo-4 (Mod-4) Zähler mit enable.

Dieser soll immer wenn $e = 1$ ist die Ausgabe Y um eins erhöhen.

Nach $Y = 3$ fängt dieser wieder von vorne an (daher der Name Modulo Zähler, $Y = (3 + 1) \bmod 4 = 0$)

D.h. $Y=0,1,2,3,0,1,2,3,\dots$

Mod-4 Zähler mit enable

Ablauf:

- ❶ Festlegung der Ein- und Ausgangsvariablen ✓
 - Eingabe: e ,
 - Ausgabe: Y mit Werten zwischen 0 und 3
 - Binärcodiert, 2 Bit → y_1, y_0
- ❷ Festlegung ob Moore/Mealy-Automat ✓
 - Moore-Automat (aus Aufgabenstellung)
- ❸ Bestimmung der Anzahl der Zustände ✓
 - 4 Zustände (→ min. 2 Zustandsbits)
- ❹ Ermittlung des Zustandsgraphen

Mod-4 Zähler mit enable

Vorlesungsaufgabe: Vervollständigen Sie das folgende Zustandsdiagramm zu einem mod-4 Zähler.



Notation:



Mod-4 Zähler mit enable

Ablauf:

- 1 Festlegung der Ein- und Ausgangsvariablen ✓
- 2 Festlegung ob Moore/Mealy-Automat ✓
- 3 Bestimmung der Anzahl der Zustände ✓
- 4 Ermittlung des Zustandsgraphen ✓
- 5 Zustandskodierung


Prinzipiell beliebig, da hier jede Ausgabe eindeutig ist kann Zustandskodierung = Ausganskodierung gewählt werden:

$$q_0 = y_0$$

$$q_1 = y_1$$

Mod-4 Zähler mit enable


Zustandskodierung:

 

Notation:




Notation:

 

Mod-4 Zähler mit enable

- ① Festlegung der Ein- und Ausgangsvariablen ✓
- ② Festlegung ob Moore/Mealy-Automat ✓
- ③ Bestimmung der Anzahl der Zustände ✓
- ④ Ermittlung des Zustandsgraphen ✓
- ⑤ Zustandskodierung ✓
- ⑥ Bestimmung Zustandsübergangs- und Ausgangstabelle

Mod-4 Zähler mit enable

 


e	q_1^t	q_0^t	q_1^{t+1}	q_0^{t+1}
0	0	0	0	0
0	0	1	0	1
0	1	0	1	0
0	1	1	1	1
1	0	0	0	1
1	0	1	1	0
1	1	0	1	1
1	1	1	0	0

Mod-4 Zähler mit enable


- ① Festlegung der Ein- und Ausgangsvariablen ✓
- ② Festlegung ob Moore/Mealy-Automat ✓
- ③ Bestimmung der Anzahl der Zustände ✓
- ④ Ermittlung des Zustandsgraphen ✓
- ⑤ Zustandskodierung ✓
- ⑥ Bestimmung Zustandsübergangs- und Ausgangstabelle ✓
- ⑦ Ermittlung (minimaler) Übergangs- und Ausgangsfunktionen

Mod-4 Zähler mit enable


e	q_1^t	q_0^t	q_1^{t+1}	q_0^{t+1}
0	0	0	0	0
0	0	1	0	1
0	1	0	1	0
0	1	1	1	1
1	0	0	0	1
1	0	1	1	0
1	1	0	1	1
1	1	1	0	0

 

Mod-4 Zähler mit enable

 

 
$$q_1^{t+1} = \bar{e} q_1^t + e q_0^t \bar{q}_1^t + \bar{q}_0^t q_1^t$$



$$q_0^{t+1} = \bar{e} q_0^t + e q_1^t$$

Mod-4 Zähler mit enable

 - 1 Festlegung der Ein- und Ausgangsvariablen ✓
- 2 Festlegung ob Moore/Mealy-Automat ✓
- 3 Bestimmung der Anzahl der Zustände ✓
- 4 Ermittlung des Zustandsgraphen ✓
- 5 Zustandskodierung ✓
- 6 Bestimmung Zustandsübergangs- und Ausgangstabelle ✓
- 7 Ermittlung Übergangs- und Ausgangsfunktionen ✓
- 8 Erstellung des Schaltbildes aus Gattern und FFs




Mod-4 Zähler mit enable



$$\begin{aligned}\text{ZÜF: } q_0^{t+1} &= \bar{e} q_0^t + \bar{e} q_0^t \\ q_1^{t+1} &= \bar{e} q_1^t + e q_0^t \bar{q}_1^t + \bar{q}_0^t q_1^t\end{aligned}$$

 
$$\begin{aligned}\text{AF: } y_0 &= q_0^t \\ y_1 &= q_1^t\end{aligned}$$



Simulation: Mod-4 Zähler mit enable



Angewandte Informatik

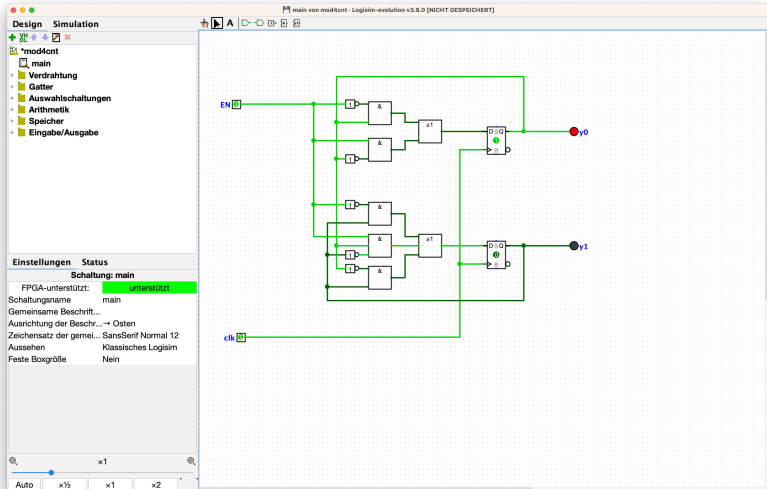



Frohe
Weihnachten